

First Netlist Example

```
V1 1 0 40
R6 3 5 4
R4 2 0 10
R2 3 2 9
R3 4 3 8
R1 2 1 2
I1 0 4 1
G1 0 1 2 0 2
F1 0 2 V2 3
H1 3 2 V2 2
E1 2 1 2 0 2
V2 5 0 0
```

Spice Results

```
[ --- Operating Point ---
V(1) :      40      voltage
V(3) :     -80      voltage
V(5) :      0      voltage
V(2) :     -40      voltage
V(4) :     -72      voltage
I(F1) :     -60      device_current
I(H1) :    25.4444      device_current
I(I1) :      1      device_current
I(R1) :     -40      device_current
I(R3) :      1      device_current
I(R2) :    -4.44444      device_current
I(R4) :      -4      device_current
I(R6) :     -20      device_current
I(G1) :     -80      device_current
I(E1) :      5      device_current
I(V2) :     -20      device_current
I(V1) :    -115      device_current
```

$$A.X = Z$$

Symbolic Solution

```
+1/R1      -1/R1-G1      0      0      0 1      0 -1 0
-1/R1 +1/R4+1/R2+1/R1      -1/R2      0      0 0 -F1 1 -1
0          -1/R2 +1/R6+1/R2+1/R3 -1/R3 -1/R6 0      0 0 1
0          0          -1/R3 +1/R3      0 0      0 0 0
0          0          -1/R6      0 +1/R6 0      1 0 0
1          0          0          0      0 0      0 0 0
0          0          0          0      1 0      0 0 0
-1         1-          0          0      0 0      0 0 0
0          -1         1          0      0 0 -H1 0 0
```

```
Node 1
Node 2
Node 3
Node 4
Node 5
V1_Current
V2_Current
E1_Current
H1_Current
```

=

```
0
0
0
+I1
0
V1
V2
0
0
```

Numerical Solution

```
0.5 -2.500000 0.000000 0.000 0.00 1.0 0.0 -1.0 0.0
-0.5 0.711111 -0.111111 0.000 0.00 0.0 -3.0 1.0 -1.0
0.0 -0.111111 0.486111 -0.125 -0.25 0.0 0.0 0.0 1.0
0.0 0.000000 -0.125000 0.125 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.000000 -0.250000 0.000 0.25 0.0 1.0 0.0 0.0
1.0 0.000000 0.000000 0.000 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.000000 0.000000 0.000 1.00 0.0 0.0 0.0 0.0
-1.0 -1.000000 0.000000 0.000 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 -1.000000 1.000000 0.000 0.00 0.0 -2.0 0.0 0.0
```

```
40.000000
-40.000000
-80.000000
-72.000000
0.000000
-115.000000
-20.000000
5.000000
25.444444
```

=

```
0.0
0.0
0.0
1.0
0.0
40.0
0.0
0.0
0.0
```

Second Netlist Example

```
Vbatt 1 0 40
R6 3 0 4
R4 2 0 10
R2 3 2 9
R3 4 3 8
R1 2 1 2
Isrc 0 4 1
```

Spice Results

```
[      --- Operating Point ---
V(1) :      40      voltage
V(3) :      12      voltage
V(2) :      30      voltage
V(4) :      20      voltage
I(Isrc) :      1      device_current
I(R1) :     -5      device_current
I(R3) :      1      device_current
I(R2) :     -2      device_current
I(R4) :      3      device_current
I(R6) :      3      device_current
I(Vbatt) :    -5      device_current
```

$$A.X = Z$$

Symbolic Solution

$\begin{bmatrix} +1/R1 & -1/R1 & 0 & 0 & 1 \\ -1/R1 & +1/R4+1/R2+1/R1 & -1/R2 & 0 & 0 \\ 0 & -1/R2 & +1/R6+1/R2+1/R3 & -1/R3 & 0 \\ 0 & 0 & -1/R3 & +1/R3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \text{Node 1} \\ \text{Node 2} \\ \text{Node 3} \\ \text{Node 4} \\ \text{Vbatt_Current} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ +Isrc \\ Vbatt \end{bmatrix}$
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Numerical Solution

$\begin{bmatrix} 0.5 & -0.500000 & 0.000000 & 0.000 & 1.0 \\ -0.5 & 0.711111 & -0.111111 & 0.000 & 0.0 \\ 0.0 & -0.111111 & 0.486111 & -0.125 & 0.0 \\ 0.0 & 0.000000 & -0.125000 & 0.125 & 0.0 \\ 1.0 & 0.000000 & 0.000000 & 0.000 & 0.0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 40.0 \\ 30.0 \\ 12.0 \\ 20.0 \\ -5.0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.0 \\ 0.0 \\ 0.0 \\ 1.0 \\ 40.0 \end{bmatrix}$
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Both Spice and the implemented simulator give same result as they built based on MNA Algorithm.